



VYSOKÉ UČENÍ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY  
TECHNICKÉ A KOMUNIKAČNÍCH  
V BRNĚ TECHNOLOGIÍ

# **Aritmetické operace v digitálních obvodech**

BPC-NDI 2022

Autor: Vojtěch Dvořák

16. 11. 2022

# Osnova

- Operace sčítání a odčítání
  - Jednobitová sčítačka
  - Vícebitová sčítačka
  - Reprezentace znaménkových čísel
- Operace násobení
- Reprezentace čísel ve formátu pevné řádové čárky (Fixed-Point)

# Operace sčítání

- [illegible]

# Jednobitová sčítačka

- Neúplná sčítačka
  - Dva (jedenbitové) vstupy  $A$  a  $B$  a dva (jedenbitové) výstupy  $S$  (součet) a  $c_{out}$  (přenos do vyššího)


- Logické funkce

$$S = A \oplus B$$

$$c_{out} = AB$$

A	B	$c_{out}$	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1

 - Pro vytvoření vícebitové sčítačky je přenos z nižšího řádu připojen na vstup  $A$  nebo  $B \rightarrow$  potřeba dvou neúplných sčítaček pro (každý) bit



# Jednobitová sčítačka


- Úplná sčítačka
  - Tři (jednobitové) vstupy  $A$ ,  $B$  a  $c_{in}$  a dva (jednobitové) výstupy  $S$  (součet) a  $c_{out}$  (přenos do vyššího)

- Logické funkce

$$S = A \oplus B \oplus c_{in}$$

$$c_{out} = AB + c_{in}(A \oplus B)$$

- Efektivně dvojice neúplných sčítaček

 


A	B	$c_{in}$	$c_{out}$	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1


 
# Vícebitová sčítačka

- Kaskádní zapojení jednobitový úplných sčítaček
- Sčítačka s postupným přenosem (carry-ripple adder)
  - Pomalá\* (dlouhá kombinační cesta), ale efektivní z hlediska spotřeby zdrojů



- Sčítačka s paralelním přenosem (carry-lookahead adder)
  - Rychlá (kratší kombinační cesta), ale náročná na spotřebu zdrojů v FPGA

\* *FPGA jsou obvykle optimalizovány pro tuto strukturu*

# Vícebitová sčítačka

- Sčítačka s postupným přenosem je použita ve sloze numeric\_std

```
function ADD_UNSIGNED ( L,R: UNSIGNED; C: STD_LOGIC ) return UNSIGNED is
constant L_left:INTEGER:= L'length-1;
alias XL: UNSIGNED(L_left downto 0) is L;
alias XR: UNSIGNED(L_left downto 0) is R;
variable RESULT: UNSIGNED(L_left downto 0);
variable CBIT : STD_LOGIC:= C;
begin
  for i in 0 to L_left loop
    RESULT(i) := CBIT xor XL(i) xor XR(i);
    CBIT := (CBIT and XL(i)) or (CBIT and XR(i)) or (XL(i) and XR(i));
  end loop;
  return RESULT;
end ADD_UNSIGNED;
```

# Modulární aritmetika

- „Hodinová aritmetika“
- Čísla v definovaném rozsahu (*modulo*)  

$$N_M \cong N \bmod M$$
- „Přetečení“ je modulární redukce
- Všechny aritmetické operace v digitálních obvodech jsou přirozeně prováděny v modulární aritmetice kvůli konečnému počtu bitů
- Např. čítač
  - Čítání  $\rightarrow 7 \rightarrow 0 \rightarrow \dots \rightarrow 7 \rightarrow 0 \rightarrow$
- Příklad sčítání:  $14_d (1110_b) + 11_d (1011_b)$   
 $\rightarrow$  Volba modula závisí na velikosti výsledku

<i>bin</i>	<i>dec</i>
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7
000	0
001	1
010	2




# Záporná čísla

- Dvojkový doplněk

$$A_{neg} = \text{not}(A) + 1$$

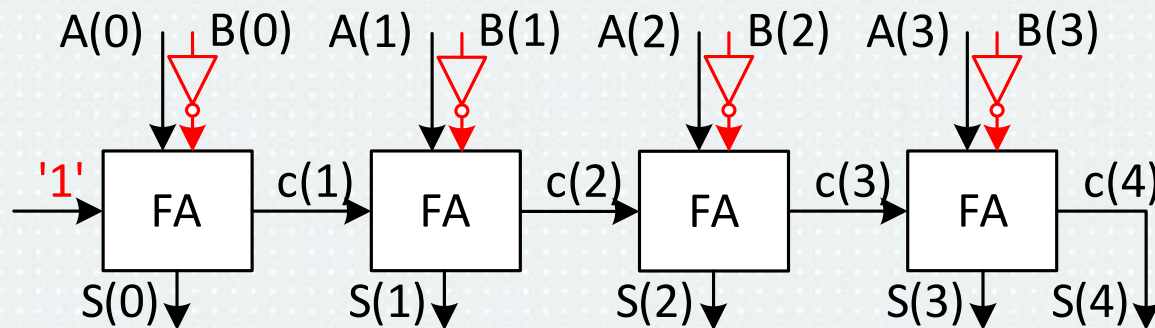- Odčítání je sčítání se záporným číslem  
→ převedení druhého operandu do dvojkového doplňku
- „Odčítačka“ je modifikace sčítačky:



- Operátor “-” `return ADD_UNSIGNED (L01,not(R01),'1');`
- Příklad sčítání:  $-2_d (1110_b) + -5_d (1011_b)$

<i>bin</i>	<i>uns</i>	<i>sign</i>
011	3	3
100	4	-4
101	5	-3
110	6	-2
111	7	-1
000	0	0
001	1	1
010	2	2
011	3	3
100	4	-4
101	5	-3
110	6	-2
111	7	-1
000	0	0
001	1	1
010	2	2

# Modulární aritmetika

<i>bin</i>	<i>uns</i>	<i>sign</i>
1 1 1 0	14	-2
+ 1 0 1 1	+ 11	+ -5
<hr/>		
0 1		

1 0

0 1

1 0

4   1 0 0 1	25	-7
-------------	----	----

$9 \cong 25 \bmod 2^4$     $-7 \cong 9 \bmod 2^4$

<i>bin</i>	<i>uns</i>
0 1 1 1 0	14
+ 0 1 0 1 1	+ 11
<hr/>	
0 1	

1 0

0 1

1 0

0 0	
-----	--

0   1 1 0 0 1	25
---------------	----

$25 \cong 25 \bmod 2^5$

<i>bin</i>	<i>sign</i>
<b>1</b> 1 1 1 0	-2
+ <b>1</b> 1 0 1 1	+ -5
<hr/>	
0 1	

1 0

0 1

1 0

1 0	
-----	--

4   1 1 0 0 1	-7
---------------	----

$-7 \cong 25 \bmod 2^5$

# Sloha numeric\_std

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

...
signal a_uns, b_uns : unsigned (3 downto 0);
signal s_uns, d_uns : unsigned (4 downto 0);
signal a_sgn, b_sgn : signed    (3 downto 0);
signal s_sgn, d_sgn : signed    (4 downto 0);

...
s_uns <= resize(a_uns, 5) + b_uns; -- add unsigned
d_uns <= resize(a_uns, 5) - b_uns; -- subtract unsigned
s_sgn <= resize(a_sgn, 5) + b_sgn; -- add signed
d_sgn <= resize(a_sgn, 5) - b_sgn; -- subtract signed
```

Funkce *resize* rozšíří číslo o (další) znaménkové bity podle datového typu  
Pokud je argument menší než vstupní číslo, dojde k odstranění (dalších)  
znaménkových bitů

[https://www.csee.umbc.edu/portal/help/VHDL/packages/numeric\\_std.vhd](https://www.csee.umbc.edu/portal/help/VHDL/packages/numeric_std.vhd)

# Operace násobení

- Kombinační logika
- Jednobitová násobička – logický součin
- Šířka součinu je součet šířek obou operandů
- Přenos do vyšších řádů realizován pomocí řady jednobitových sčítaček
- Počet sčítaček  $\sim N^2$
- Násobení znaménkových čísel je odlišné
  - Převod obou hodnot na kladná čísla  $\rightarrow$  násobení kladných čísel  $\rightarrow$  konverze výsledku dle znamének
- Redukce zpoždění - Wallace Tree Multiplier

	<i>bin</i>	<i>dec</i>
	1 1 1 0	14
	x 1 0 1 1	x 11
	0 0 0 0 1 1 1 0	014
	0 0 0 1 1 1 0 0	140
	0 0 0 0 0 0 0 0	
	0 1 1 1 0 0 0 0	
	1 0 0 1 1 0 1 0	154

# Sloha numeric\_std

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

...
signal a_uns, b_uns : unsigned (3 downto 0);
signal p_uns        : unsigned ((2*4)-1 downto 0);
signal a_sgn, b_sgn : signed    (3 downto 0);
signal p_sgn        : signed    ((2*4)-1 downto 0);

...
a_uns <= a_uns * b_uns; -- mult unsigned
b_sgn <= a_sgn * b_sgn; -- mult signed
```

Žádné rozšíření vstupních čísel není třeba, operátor “\*” vrací hodnotu o šířce součtu šířek operandů. Signál (proměnná), do něhož je výsledek násobení přiřazen, musí být správné šířky.

[https://www.csee.umbc.edu/portal/help/VHDL/packages/numeric\\_std.vhd](https://www.csee.umbc.edu/portal/help/VHDL/packages/numeric_std.vhd)



# Shrnutí – sčítání, odčítání, násobení

- Operace sčítání a odčítání se znaménkovými i bezznaménkovými čísly jsou ekvivalentní, záleží jen na způsobu reprezentace (*chápání*) čísel.  
Operace násobení je odlišná pro znaménková a bezznaménková čísla.  
→ Ve VHDL pomocí datových typů *signed* a *unsigned*
- Všechny aritmetické operace v digitálních obvodech přirozeně zahrnují modulární aritmetiku – potřeba rozšířit číslo tak, aby nedošlo k modulární redukci.  
→ Ve VHDL pomocí funkce *resize*
- Operace sčítání (operátor +), odčítání (operátor -) a násobení (operátor \*) jsou definovány pro oba datové typy v knihovně `numeric_std`, používejte jen tyto funkce.

# Reprezentace čísel v digitálních obvodech

- Celá čísla **Z**
  - Viz. předchozí slajdy
- Racionální čísla  $Q = \frac{a}{b}; a, b \in Z$

- Pevná řádová čárka

$$Q_{FX} = \frac{a}{2^{c_w}}; a, c_w \in Z, c_w = konst.$$

- Plovoucí řádová čárka

$$Q_{FP} = \frac{a}{2^{p_w}}; a, p_w \in Z, p_w \neq konst.$$

- Reálná čísla nelze přesně reprezentovat (nekonečný počet číslic/bitů)

# Reprezentace čísel v pevné řádové čáře

- Řádová čárka ~ desetinná čárka, její pozice se nemění  
 $a = N * 2^{-W}$ ;  $N$  je celé číslo a  $W$  je pozice řádové čárky
- Části čísla
  - Celá část (C) – rozsah hodnot  $[0; 2^C - 2^{-Z}]$
  - Zlomková část (Z) – rozlišení hodnot  $= 2^{-Z}$

N(7)	N(6)	N(5)	N(4)	N(3)	N(2)	N(1)	N(0)
C(3)	C(2)	C(1)	C(0)	Z(3)	Z(2)	Z(1)	Z(0)

↑ řádová čárka


- Příklad –  $N(8, 4) = 123$ 
  - Maximální hodnota:  $2^4 - 2^{-4} = 15,9375$
  - Rozlišení hodnot:  $2^{-4} = 0.0625$
  - Hodnota v dec:  $a = N * 2^{-W} = 123 * 2^{-4} = 7,6875$

# Operace s čísly v pevné řádové čárce

- Operace sčítání

$$\begin{aligned}a_1 &= N_1 * 2^{-W}; \quad a_2 = N_2 * 2^{-W}: \\a_1 + a_2 &= N_1 * 2^{-W} + N_2 * 2^{-W} \\&= (N_1 + N_2) * 2^{-W}\end{aligned}$$

 - Operace sčítání nemění pozici řádové čárky
- Stále je třeba počítat s rozšířením čísel, aby nedošlo k neošetřenému přetečení (modulární redukci)



# Operace s čísly v pevné řádové čárce

- Operace násobení

$$a_1 = N_1 * 2^{-W}; a_2 = N_2 * 2^{-W};$$


$$a_1 + a_2 = N_1 * 2^{-W} * N_2 * 2^{-W}$$

$$= (N_1 * N_2) * (2^{-W} * 2^{-W})$$

$$= (N_1 * N_2) * (2^{-2*W})$$


- Operace násobení **mění** pozici řádové čárky ( $2^{-W} \rightarrow 2^{-2*W}$ ) a rozšiřuje číslo ( $N_1, N_2 \rightarrow N_1 * N_2$ )

 → pro převod zpět do stejné reprezentace je třeba „vybrat“ správné bity





# Způsoby zaokrouhlení čísel

 

- Metoda zaokrouhlení *floor* (zaokrouhlení k  $-\infty$ ) pouze odstranění spodních bitů

**děkuji za pozornost**  
**(a pište komentáře)**